



### Chú Ý:

- Sử dụng biến trở 22K để điều chỉnh điện áp trong khoảng  $\pm 5V$  điện áp danh định, biến trở lớn hơn sẽ cho phép điều chỉnh điện áp ra lớn hơn.
- Cuộn thứ cấp của biến áp cấp cho bo nguồn DƯƠNG phải KHÁC với cuộn thứ cấp cấp cho bo nguồn ÂM
- Khi sử dụng phải nối MASS cho máy cẩn thận